



Plak asseblief die strepieskode-etiket hier

PUNTE-TOTAAL

--

NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT-EKSAMEN
NOVEMBER 2020

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE: ELEKTRONIES


EKSAMENNOMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ANTWOORDBLAD

Beantwoord die vrae in pen.


VRAAG 2.7

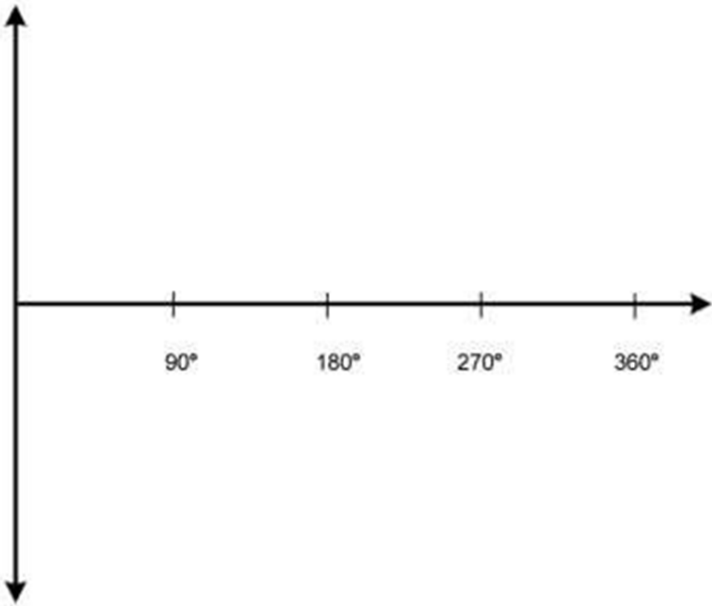


VRAAG 4.3.2

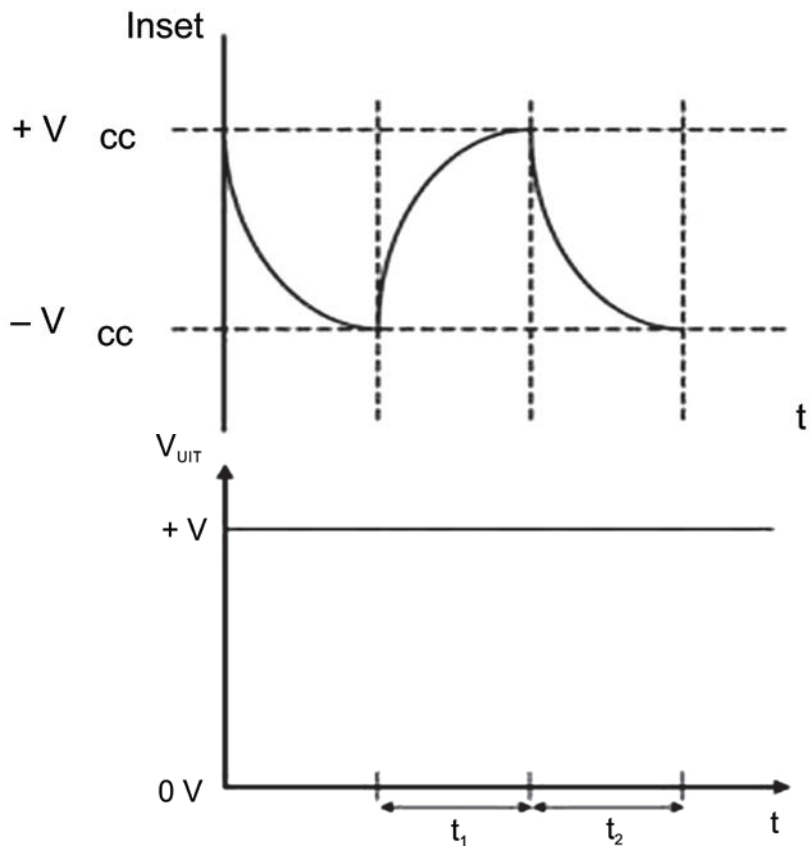


VRAAG 4.4.1

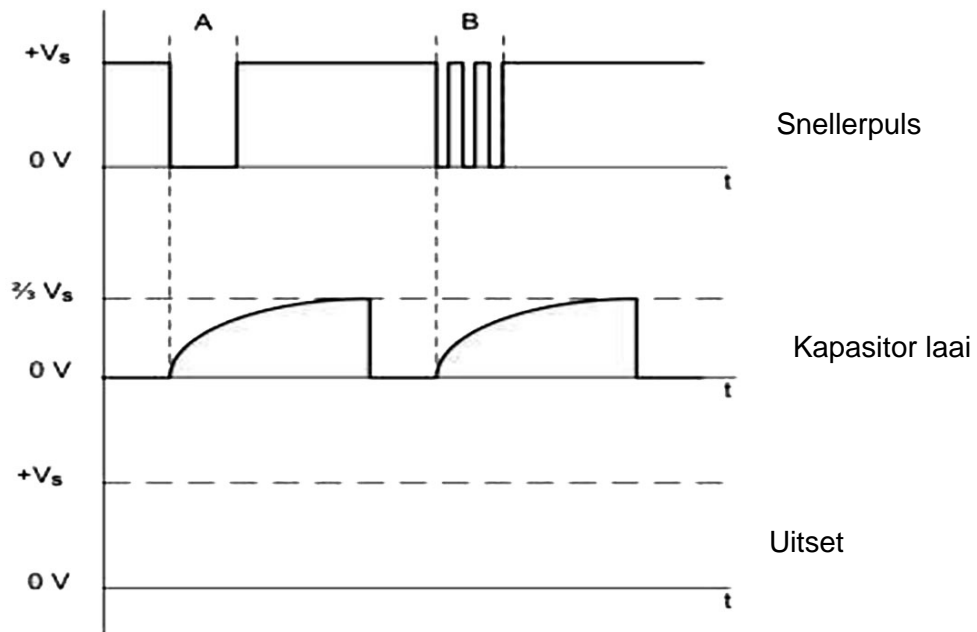


VRAAG 4.5.2

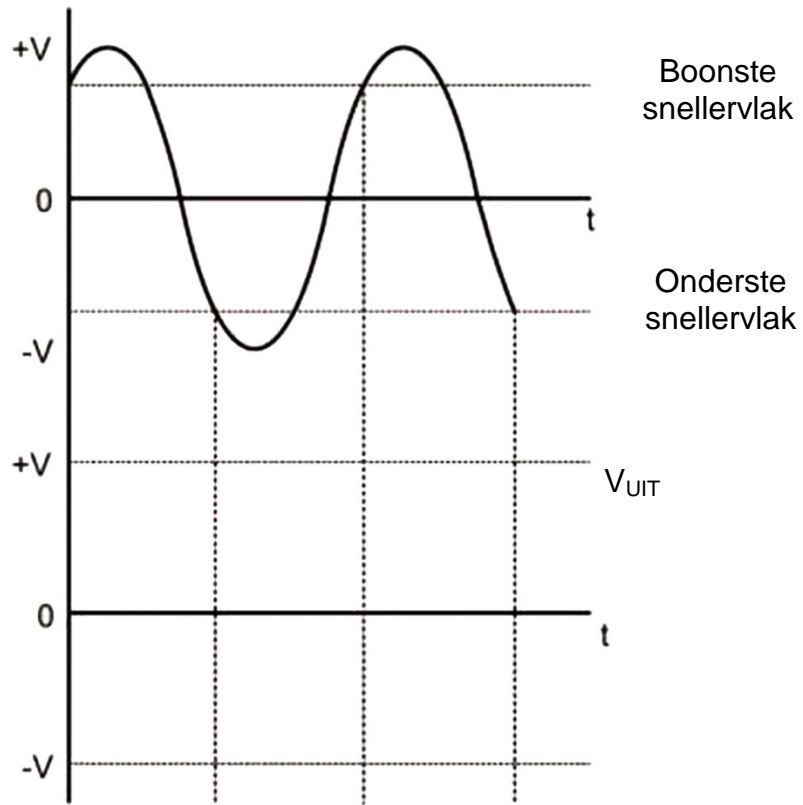


VRAAG 4.9.1

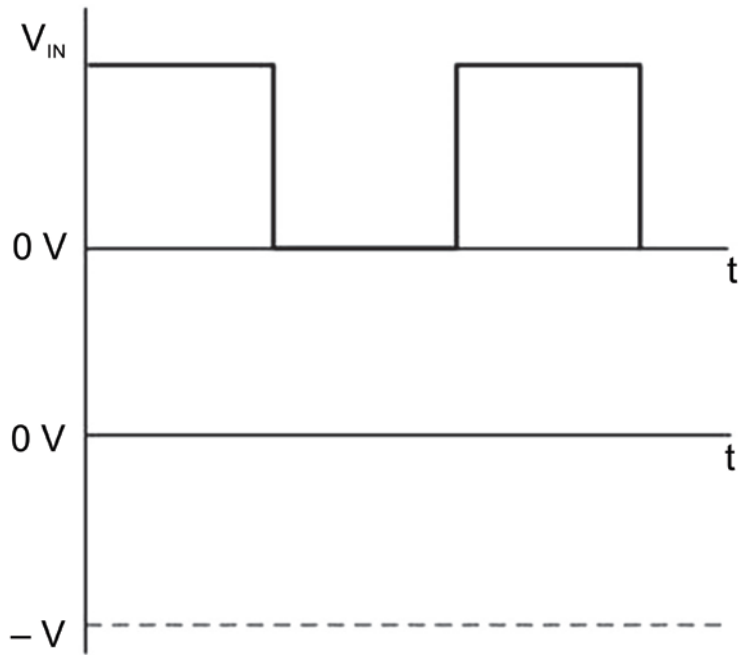


VRAAG 5.2.1

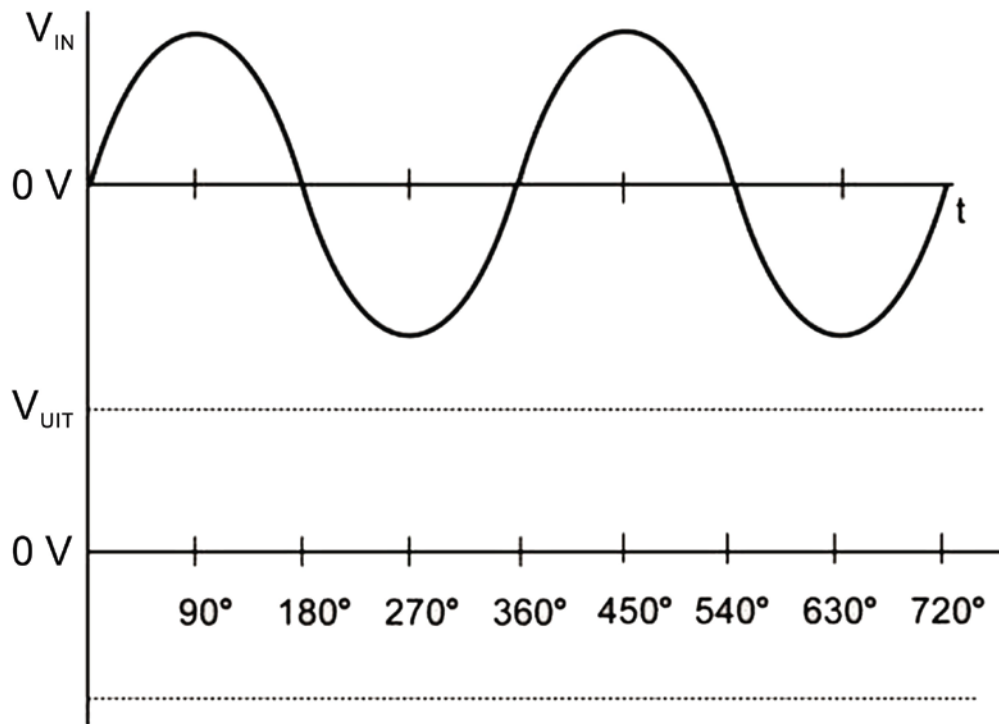


VRAAG 5.2.2

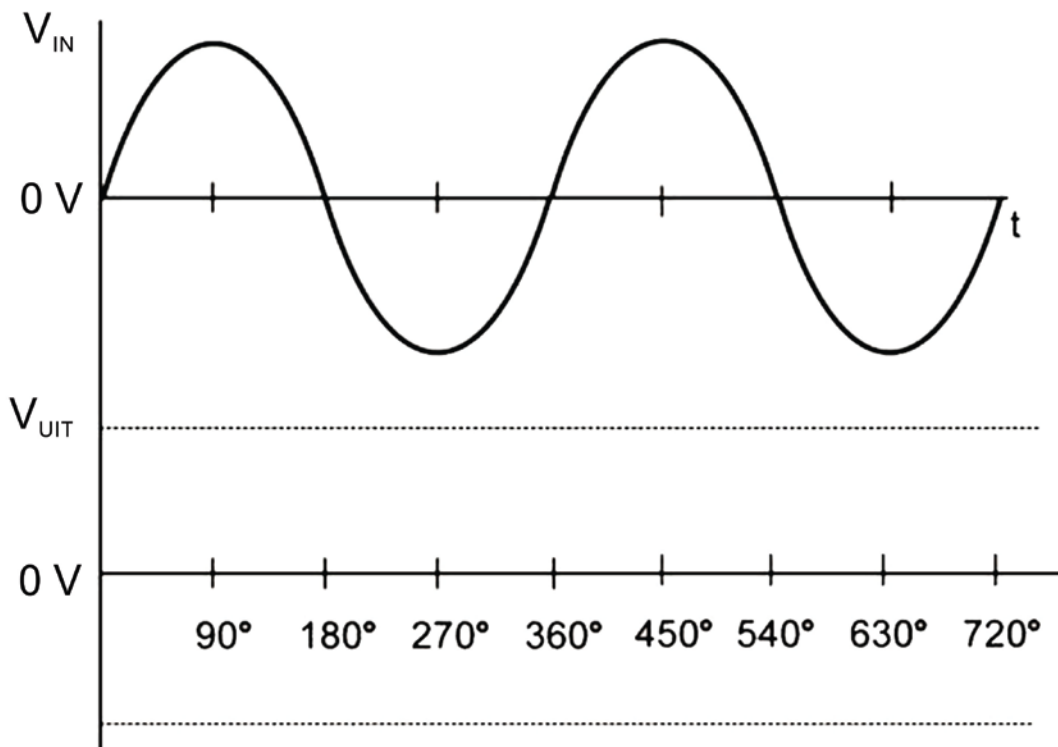


VRAAG 5.6.4

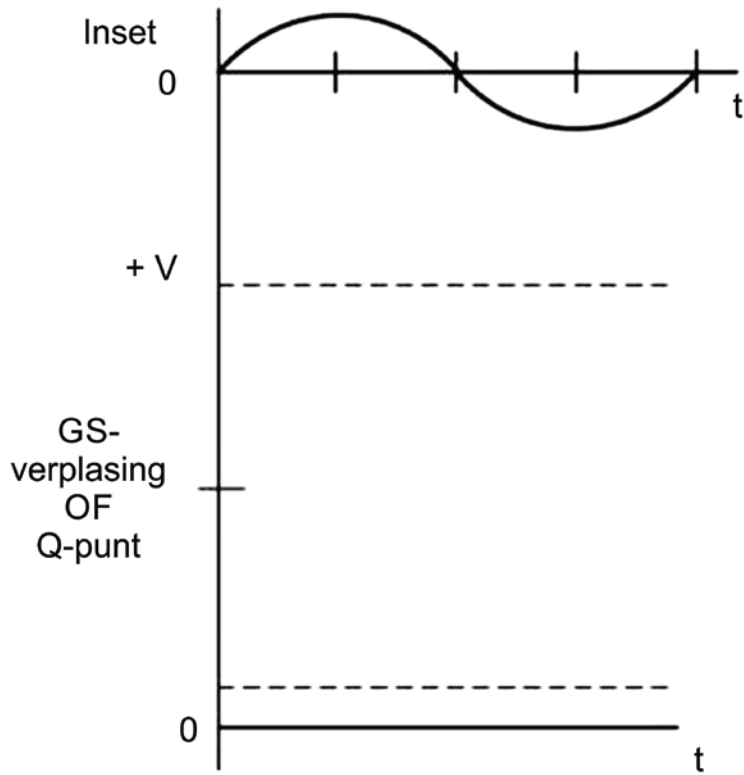

VRAAG 5.6.5

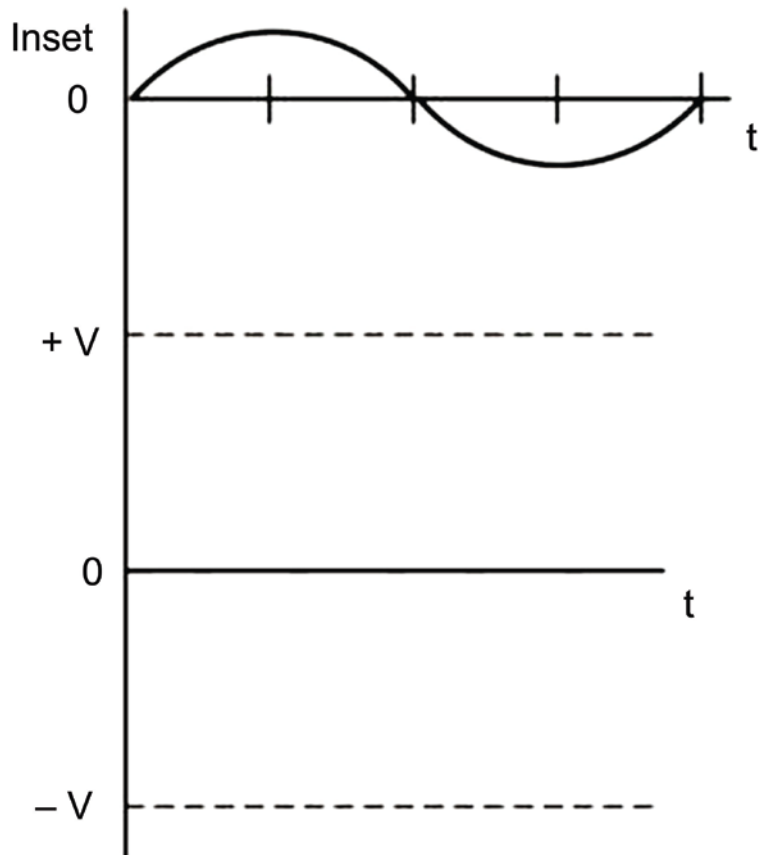

VRAAG 5.7.3

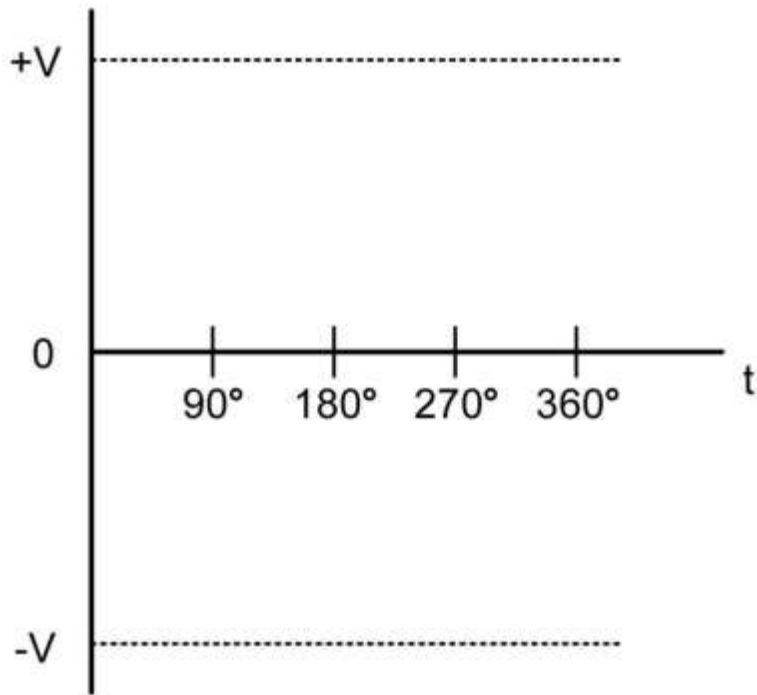

VRAAG 5.8.3 HARTLEY-OSSILLATOR

